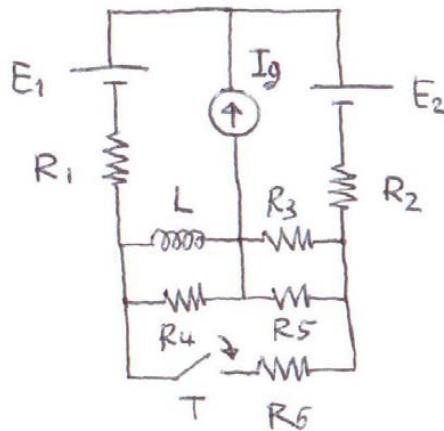


COMPITO DI ELETTRONICA 08/01/2019


Studente _____ Matricola _____

Corso di Laurea _____

- Il circuito in figura si trova in condizioni di regime. All'istante $t=0s$ il tasto T si chiude. Determinare l'andamento temporale della corrente che scorre nell'induttore e l'energia immagazzinata in esso dopo 20ms e dopo 100ms dalla chiusura del tasto.
 $E_1=10V$, $E_2=4V$, $I_g=0.2A$, $R_1=1\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=5\Omega$, $R_4=2\Omega$, $R_5=2\Omega$, $R_6=2\Omega$, $L=1mH$.




- Dato il circuito in figura, determinare la potenza attiva richiesta dalla resistenza di linea R_l e la capacità da inserire tra i punti A e B per rifasare il carico a valle a $\cos\phi=0.98$.
 $e(t)=10\sin(\omega t+\pi/6)$ V, $i_{g1}(t)=\sin(\omega t)$ A, $i_{g2}(t)=\cos(\omega t)$ A, $\omega=100\text{rad/sec}$, $R=1\Omega$, $R_l=2\Omega$, $R_1=5\Omega$, $R_2=1\Omega$, $R_3=9\Omega$, $R_4=4\Omega$, $L_1=0.1\text{ mH}$, $L_2=0.2\text{ mH}$, $L_3=1\text{ mH}$.

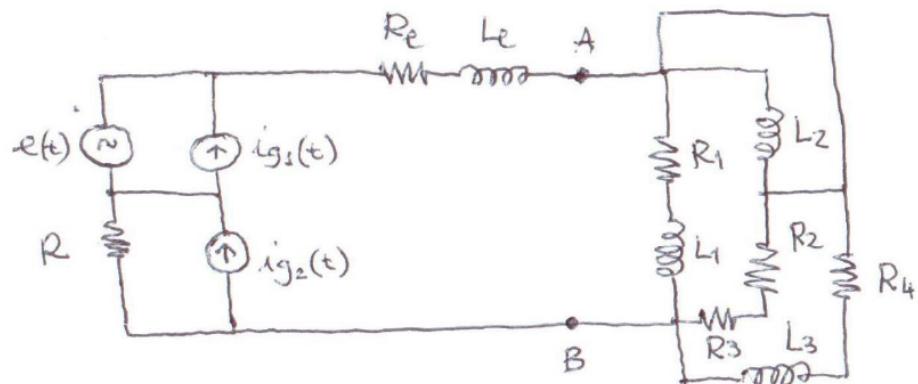

08/01/2019


Es 1

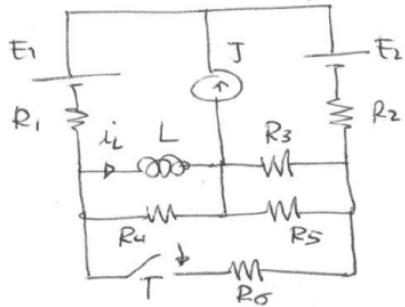

$$i_L(t) = I_L(0) e^{-t/\tau} + I_L(\infty)(1 - e^{-t/\tau})$$

$$W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$$

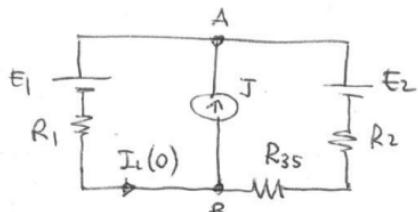$I_L(0)$: $L \rightarrow c.c.$; $R_4 \parallel c.c.$ si trascura R_4 ; T aperto





$$R_{35} = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}}$$

$$V_{AB} = EM_1 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + J + \frac{E_2}{R_2 + R_{35}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_{35}}}$$

$$V_{AB} = E_1 + R_1 \cdot I_L(0)$$

$$I_L(0) = \frac{V_{AB} - E_1}{R_1}$$

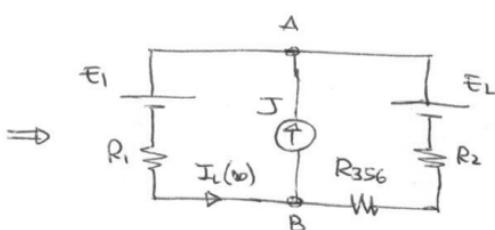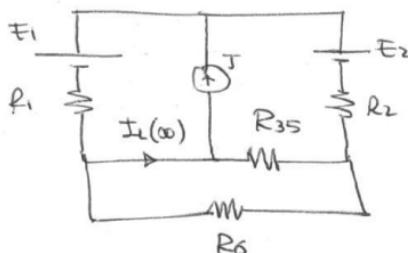
$I_L(\infty)$: T chiuso; $L \rightarrow c.c.$; R_4 si trascura ancora



$$R_{356} = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_6}}$$

segundo stesso
procedimento

d'prima:

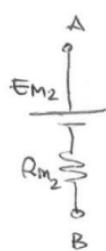


$$V_{AB_\infty} = EM_2 = \frac{\frac{E_1}{R_1} + J + \frac{E_2}{R_2 + R_{356}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_{356}}}$$

$$I_L(\infty) = \frac{V_{AB_\infty} - E_1}{R_1}$$


$$\tau = L / R_{\text{eq}}$$

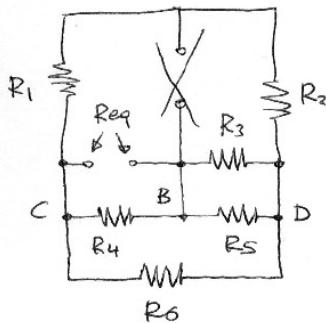Req resistenza vista da L dopo la chiusura di T



R_1 e R_2 in serie

R_3 e R_5 in parallelo

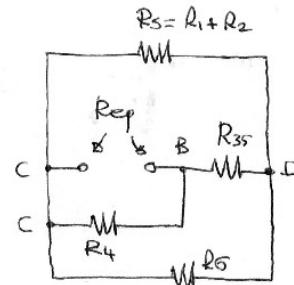


$$R_{35} = \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_5}$$

R_4 e R_5

in parallelo tra




C e D

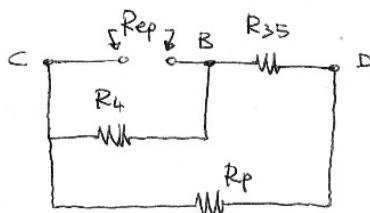

$$R_p = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5}$$

R_{35} e R_p in serie

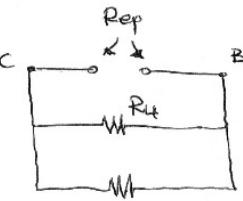

$$R_{35} = R_{35} + R_p$$

$$R_{\text{eq}} = R_4 + R_{35}$$



$$\tau = L / R_{\text{eq}}$$

08/01/2019

Es. 2


Trasforma il circuito nel dominio dei fasi.

$i_{g_1}(t)$ è trascurabile poiché $e(t)$ è prevalente.

$$\dot{E} = \frac{10}{\sqrt{2}} \cos \frac{\pi}{6} + j \frac{10}{\sqrt{2}} \sin \frac{\pi}{6} \text{ V}$$

$$i_{g_2}(t) = \cos(\omega t) = \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow i_{g_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \frac{\pi}{2} + j \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \frac{\pi}{2} = j \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ A}$$

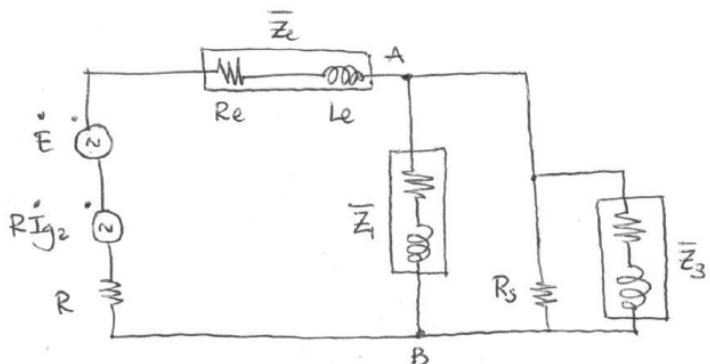Trasforma il generatore reale d' corrente $i_{g_2} - R$ in tensione




$$\bar{Z}_e = R_e + j\omega L_e$$

$$\bar{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1$$

L_2 , in parallelo a cavo, si trascura

$$R_S = R_2 + R_3$$

$$\bar{Z}_3 = R_3 + j\omega L_3$$

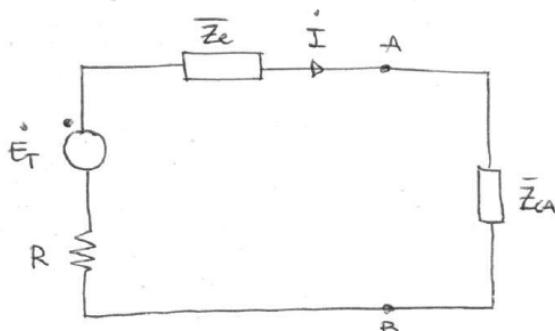

$$\dot{E}_T = \dot{E} + R \dot{i}_{g_2}$$

$$\bar{Z}_{cA} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_e} + \frac{1}{R_S} + \frac{1}{\bar{Z}_3}}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}_T}{R + \bar{Z}_e + \bar{Z}_{cA}}$$

$$P_{Re} = R_e |\dot{I}|^2 = R_e I^2$$

$$\bar{S}_{AB} = \bar{V}_{AB} \dot{I} = \bar{Z}_e \dot{I} \dot{I} = \bar{Z}_{cA} I^2 = P_{cA} + j Q_{cA}$$

Se è necessario rifasare,

$$C_R = \frac{Q_{cA} - P_{cA} \tan \phi_R}{\omega V_{AB}^2}$$