

# COMPITO ELETTROTECNICA 18-01-2018

Allievo \_\_\_\_\_


Matricola: \_\_\_\_\_

Corso di Laurea: \_\_\_\_\_
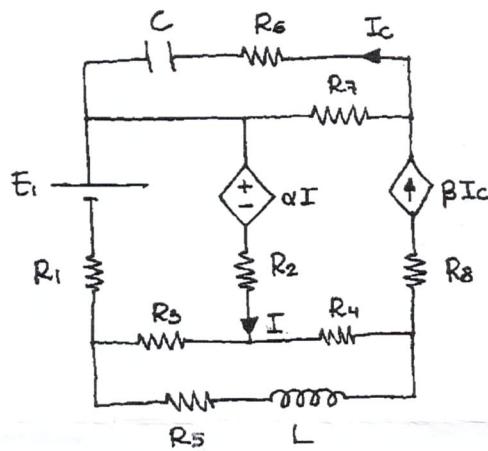
### Esercizio 1:

Il sistema in figura si trova a regime. Determinare la potenza generata e la potenza erogata dal generatore reale di tensione  $E_1$ - $R_1$ , e l'energia immagazzinata nell'induttore  $L$ .


$E_1 = k_C V$ ,  $R_1 = 1 \Omega$ ,  $R_2 = 4 \Omega$ ,  $R_3 = 3 \Omega$ ,  $R_4 = 3 \Omega$ ,  $R_5 = 6 \Omega$ ,  $R_6 = 2 \Omega$ ,  $R_7 = 2 \Omega$ ,  $R_8 = 20 \Omega$ ,  $C = 2 \text{ mF}$ ,  $L = 10 \text{ mH}$ ,  $\alpha = k_N \Omega$ ,  $\beta = 2$ .


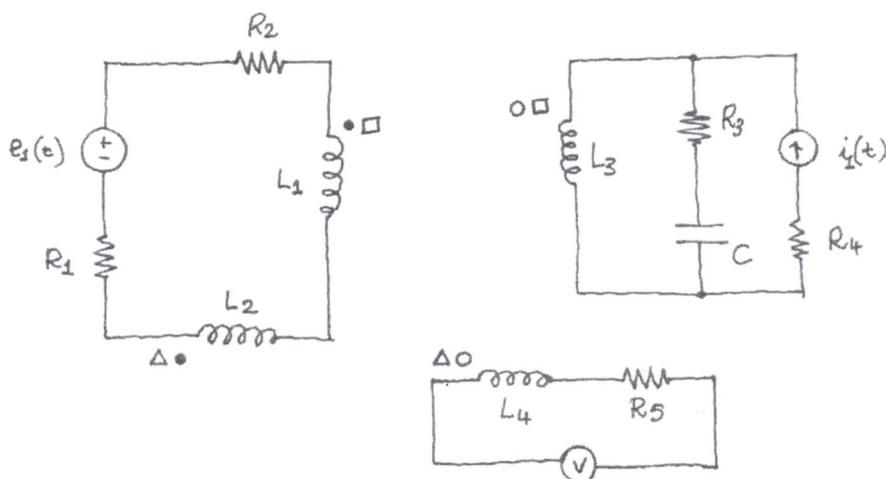
### Esercizio 2:

Il sistema di figura si trova a regime. Determinare la potenza attiva e la potenza reattiva richieste dal carico  $R_3-C$ , e la tensione misurata dal voltmetro ideale.

$e_1(t) = 2\sqrt{2} \cos(\omega t) V$ ,  $i_1(t) = \sqrt{2} \sin(\omega t + \pi/4) A$ ,  $\omega = 314 \text{ rad/sec}$ ,  $R_1 = 1 \Omega$ ,  $R_2 = 4 \Omega$ ,  $R_3 = 3 \Omega$ ,  $R_4 = 3 \Omega$ ,  $R_5 = 13 \Omega$ ,  $C = 10 \mu F$ ,  $L_1 = 10 \text{ mH}$ ,  $L_2 = 20 \text{ mH}$ ,  $L_3 = 30 \text{ mH}$ ,  $L_4 = 10 \text{ mH}$ ,  $k_{12} = 0.8$ ,  $k_{13} = 0.3$ ,  $k_{24} = 0.7$ ,  $k_{34} = 0.5$ .




Il sistema si trova in condizioni di regime continuo,

per cui C si comporta da circuito aperto e L da corto.

Risulta  $I_C = 0$  (poiché C si comporta da c. aperto) e quindi il generatore controllato di corrente  $\beta I_C$  impone corrente nulla, quindi si comporta da circuito aperto.

Inoltre il generatore controllato di I dipende dalla corrente che lo attraversa quindi si comporta come una resistenza  $\alpha$ .

Il circuito diventa:

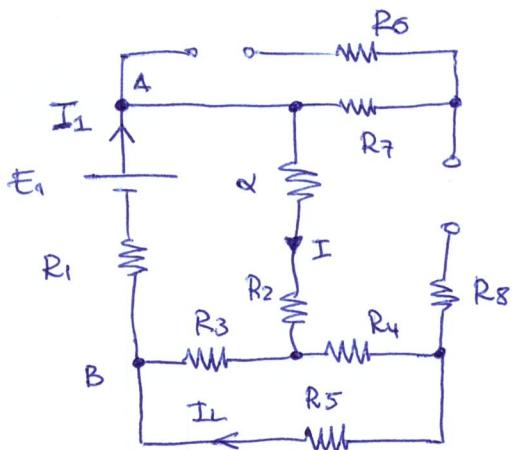

Dobbiamo calcolare:


$$P_{\text{gen}, E_1} = E_1 \cdot I_1$$

$$P_{\text{reg}, E_1, R_1} = V_{AB} \cdot I_1 = (E_1 - R_1 I_1) \cdot I_1$$

$$W_L = \frac{1}{2} L I_L^2$$


Quindi, dobbiamo calcolare  $(I_1)$  e  $(I_L)$ .

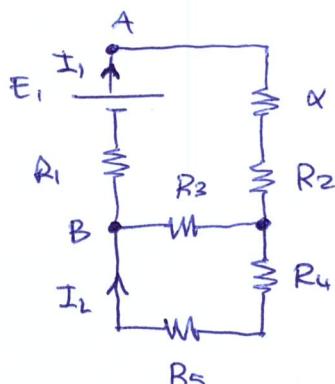Su  $R_6$ ,  $R_7$  e  $R_8$  non scorre corrente, per cui il circuito diventa:



PARTITORE Bi.C.
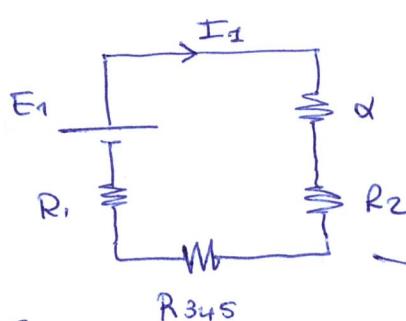
$$I_L = \frac{R_3}{R_4 + R_5} \cdot I_1$$



$$R_{345} = R_3 // (R_4 + R_5)$$



per cui:

$$I_1 = \frac{E_1}{R_1 + \alpha + R_2 + R_{345}}$$


[ES-N°2]

$$\dot{E}_2 = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{2} + j \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{2}$$
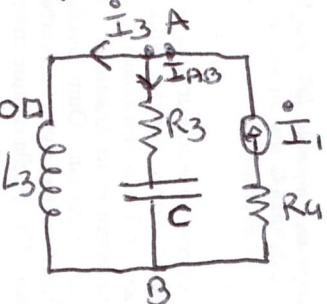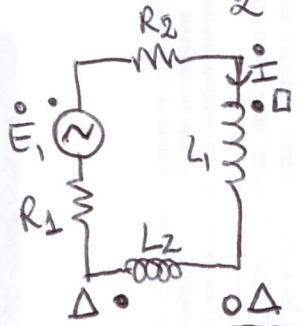
$$\dot{I}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \frac{\pi}{4} + j \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} + j \frac{1}{2}$$




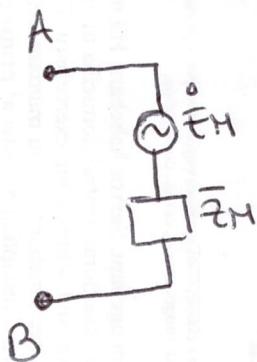
Applico Millman  
utilizzando di  
dove  
tutti inserviti  
A - B



$$\dot{E}_M = \frac{\dot{I}_1}{\frac{1}{R_3 - \frac{j}{\omega C}}}$$

$$\bar{Z}_M = \frac{1}{\frac{1}{R_3 - \frac{j}{\omega C}}}$$

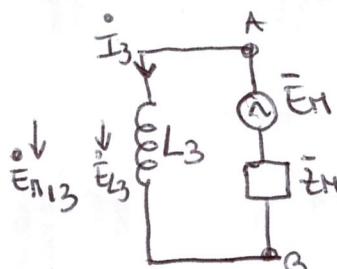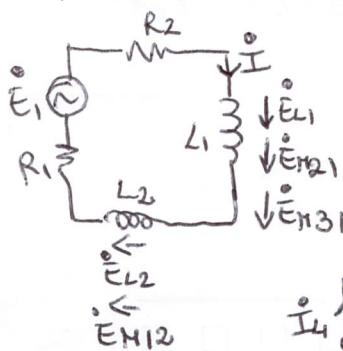Il voltmetro si compone da c.c.  $\Rightarrow \dot{I}_4 = 0$



$$\begin{aligned} M_{12} &= M_{21} (< 0) \\ M_{13} &= M_{31} (> 0) \\ M_{23} &= M_{42} (< 0) \\ M_{34} &= M_{43} (> 0) \end{aligned}$$



$$\dot{V} + \dot{E}_{M24} + \dot{E}_{M34} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{E}_L + \dot{E}_{L1} + \dot{E}_{M21} + \dot{E}_{M31} + \dot{E}_{L2} + \dot{E}_{M12} = \dot{I}_1 (R_1 + R_2) \\ \dot{E}_M + \dot{E}_{L3} + \dot{E}_{M13} = \dot{I}_3 \bar{Z}_M \\ \dot{V} + \dot{E}_{M24} + \dot{E}_{M34} = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{E}_1 - j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M_{21} \dot{I}_2 - j\omega M_{31} \dot{I}_3 - j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M_{12} \dot{I}_1 = \dot{I}_1 (R_1 + R_2) \\ \dot{E}_2 - j\omega L_3 \dot{I}_3 - j\omega M_{23} \dot{I}_2 = \dot{I}_3 \bar{Z}_M \\ \dot{V} + j\omega M_{24} \dot{I}_2 - j\omega M_{34} \dot{I}_3 = 0 \end{array} \right.$$

$\Rightarrow \dot{I}_1, \dot{I}_3, \dot{V}$  mi calcolo  
il resto  
effice e

$$\text{legge al nodo A: } \dot{I}_1 = \dot{I}_{AB} + \dot{I}_3 \Rightarrow \dot{I}_{AB}$$

$$\bar{S}_{AB} = \dot{V}_{AB} \cdot \dot{I}_{AB} = \dot{I}_{AB} \left( R_3 - \frac{j}{\omega C} \right) \cdot \dot{I}_{AB} = P_{AB} + j Q_{AB}$$