

Compito di Elettrotecnica

13 Settembre 2021


Nome e Cognome

Matricola.....

Corso di Laurea.....

ES.1 – Il sistema si trova a regime. Determinare l'energia immagazzinata dal condensatore C.


$E_1 = 5V$; $E_2=4V$; $R_1= R_3= 2\Omega$; $R_2=R_4=5 \Omega$; $I=2A$; $\alpha=3 \Omega^{-1}$; $C=1mF$

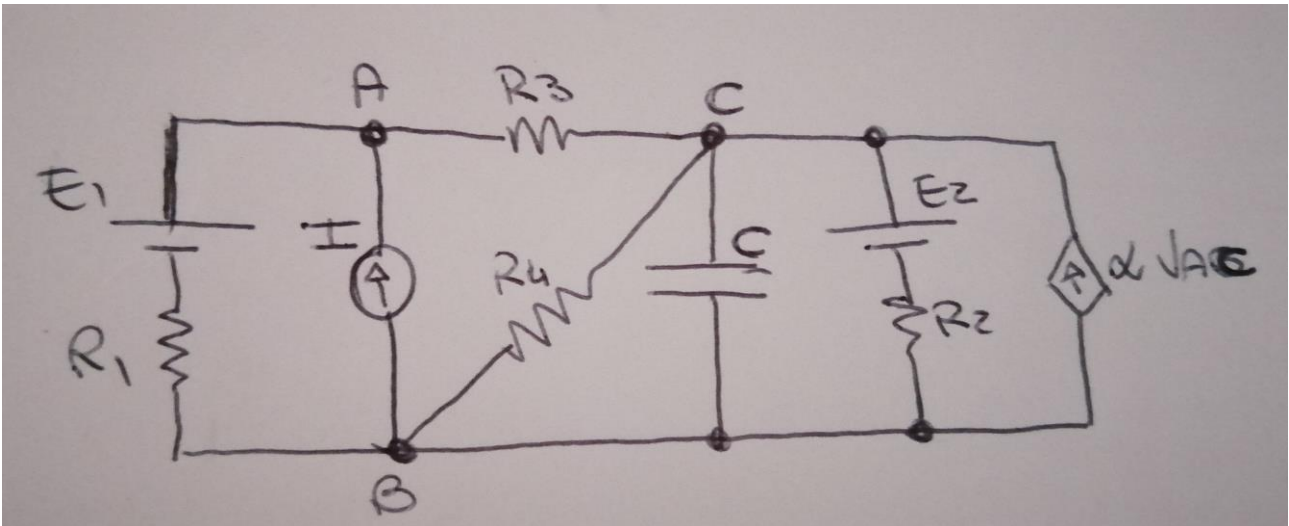


ES.2– Dato il circuito in figura, determinare il numero di spire N_3 affinché il voltmetro ideale misuri una tensione di 2V.

$$e_1(t) = 2\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) V; e_2(t) = 4\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) V; \omega=100 \text{ rad/sec};$$

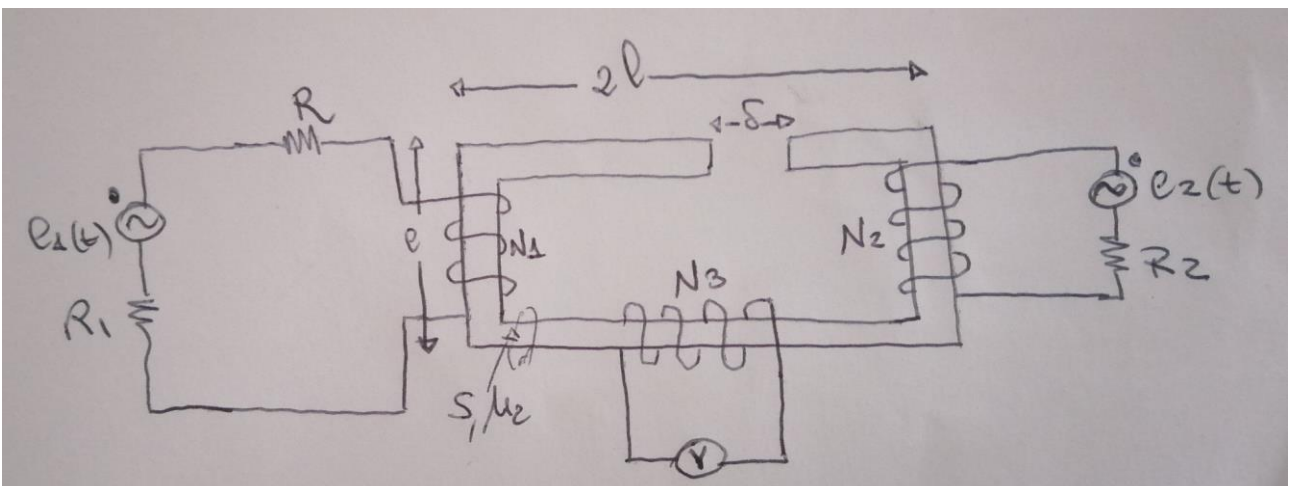
$R_1=5 \Omega$; $R_2=R=5 \Omega$; $N_1= 100$; $N_2 = 80$; $l=4\text{cm}$; $S=2\text{cm}^2$; $\delta=0.5\text{cm}$; $\mu_r=1000$



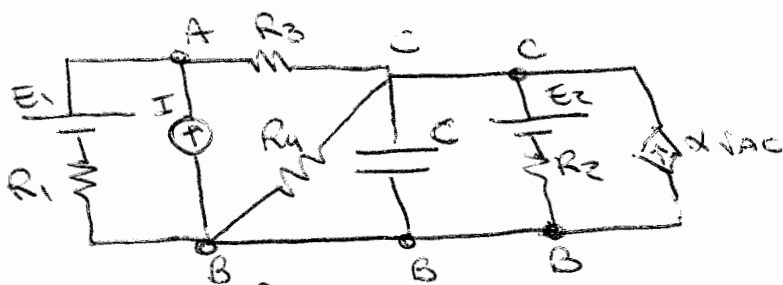

$$E_C = \frac{1}{2} C V_{CB}^2$$


Applico Millmann Tra A-B e C-B:

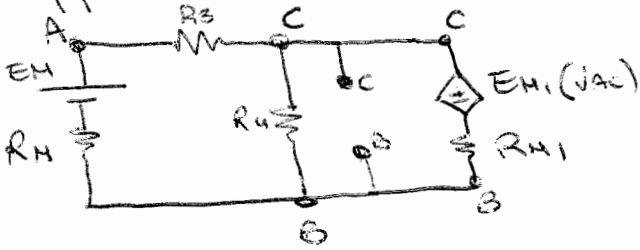

$$E_H = \frac{\frac{E_1}{R_1} + I}{\frac{1}{R_1}}$$

$$R_H = R_1$$

Applico Millmann Tra C-B:

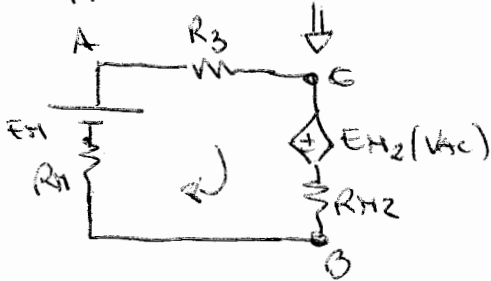

$$E_{H1}(VAC) = \frac{\frac{E_2}{R_2} + \alpha VAC}{\frac{1}{R_2}}$$

$$R_{H1} = R_2$$

$$E_{H2} = \frac{\frac{E_{H1}(VAC)}{R_{H1}}}{\frac{1}{R_{H1}} + \frac{1}{R_4}}$$



$$R_{H2} = \frac{1}{\frac{1}{R_{H1}} + \frac{1}{R_4}}$$

Legge alla maglia:

$$\begin{cases} I^* = \frac{E_H - E_{H2}(VAC)}{R_H + R_3 + R_{H2}} \\ VAC = I^* R_3 \end{cases} \Rightarrow I^*$$

NOTO I^* mi calcolo la V_{CB} : $V_{CB} - E_{H2}(VAC) = I^* R_{H2}$

$$\boxed{E_C = \frac{1}{2} C V_{CB}^2}$$

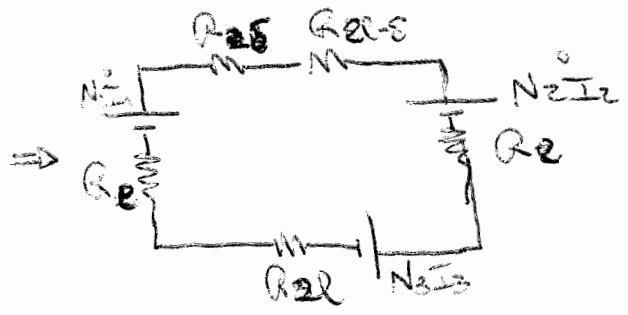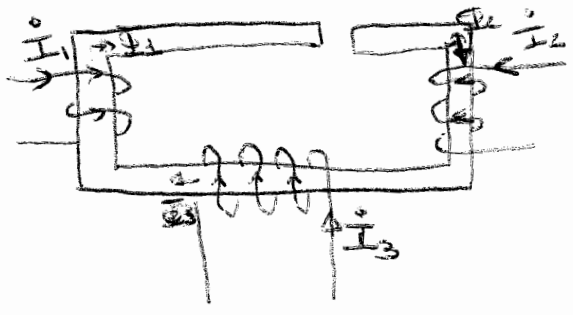

$$R_e = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_{2e-s} = \frac{(2l-s)}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_0 = \frac{l}{\mu_0 S}$$




$$e_1(t) = 2\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{6}) \Rightarrow \dot{E}_1 = 2(\cos \frac{\pi}{6} + j \sin \frac{\pi}{6})$$

$$e_2(t) = 4\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{4}) \Rightarrow \dot{E}_2 = 4(\cos \frac{\pi}{4} + j \sin \frac{\pi}{4})$$

$$R_{eq} = R_{ep1} = R_{ep2} = R_{ep3} = R_{eq} = 2R_e + R_{2l} + R_{2e-s} + R_0$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{R_{eq}} \quad L_2 = \frac{N_2^2}{R_{eq}}$$

$$M_{12} = M_{21} = \sqrt{L_1 L_2} > 0$$

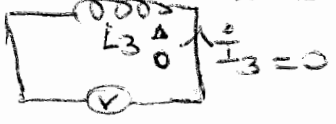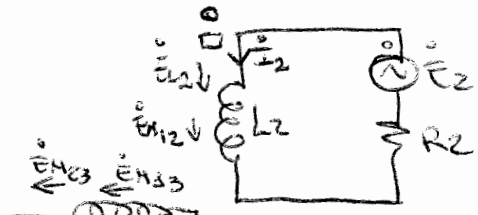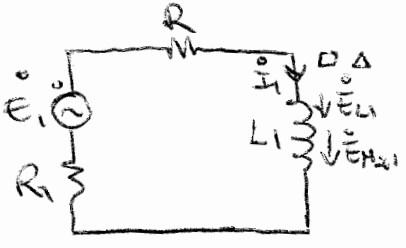

$I_3 = 0$ ⇒ poiché il voltmetro si collega in c.a.

$$\begin{cases} \dot{E}_1 + \dot{E}_{L1} + \dot{E}_{M21} = \dot{I}_1 (R_1 + R) \\ \dot{E}_2 + \dot{E}_{L2} + \dot{E}_{M12} = \dot{I}_2 R_2 \\ \dot{V} + \dot{E}_{M23} + \dot{E}_{M13} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{E}_1 - j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M_{21} \dot{I}_2 = \dot{I}_1 (R_1 + R) \\ \dot{E}_2 - j\omega L_2 \dot{I}_2 = j\omega M_{12} \dot{I}_1 - \dot{I}_2 R_2 \\ 2 = j\omega M_{23} \dot{I}_2 + j\omega M_{13} \dot{I}_1 \end{cases}$$

dalle prime 2 eq. del sistema mi ricavo \dot{I}_1 e \dot{I}_2 .

Sapendo che:

$$M_{13} = \sqrt{L_1 L_3} = \sqrt{\frac{N_1^2}{R_{eq}} \cdot \frac{N_3^2}{R_{eq}}} = \frac{N_1 N_3}{R_{eq}}$$

$$M_{23} = \sqrt{L_2 L_3} = \sqrt{\frac{N_2^2}{R_{eq}} \cdot \frac{N_3^2}{R_{eq}}} = \frac{N_2 N_3}{R_{eq}}$$

Sostituendo nelle 3 equazioni e sapendo che il voltmetro misura valori efficaci:

$$2 = \frac{j\omega N_3}{R_{eq}} (N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2) \Rightarrow N_3 = \frac{2 R_{eq}}{\omega N_3 (N_1 \dot{I}_1 + N_2 \dot{I}_2)}$$