

Compito di Elettrotecnica


15 Febbraio 2023

Nome e CognomeMatricola.....

Corso di Laurea.....

ES.1–Il sistema si trova a regime. Determinare l'energia immagazzinata in C e la potenza generata ed erogata da E_1 - R_1 .


$E_1 = 5V$; $E_2=3V$; $J_1 = 2A$; $R_i=i \Omega$, $C=3mF$

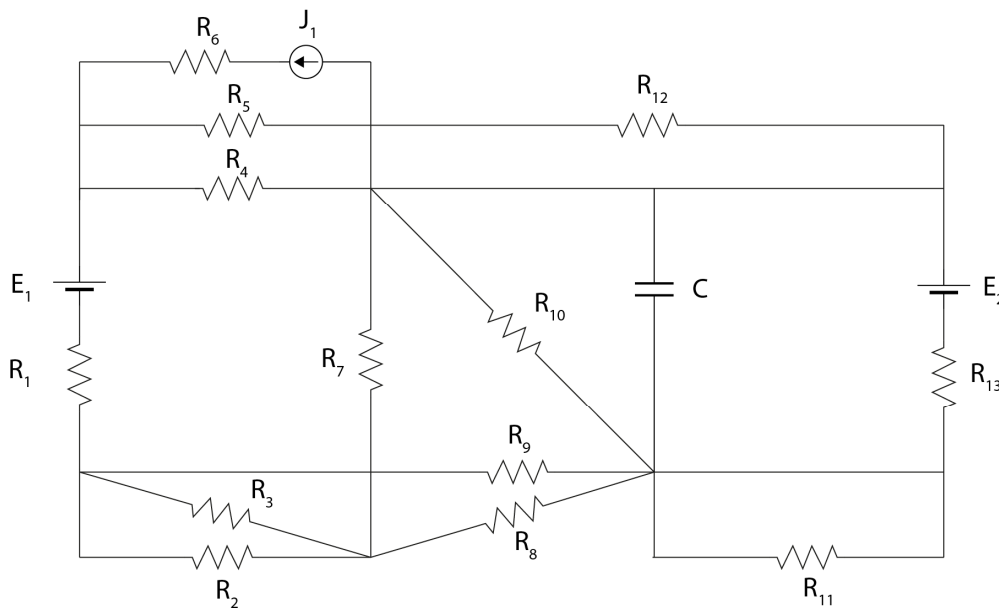


ES.2 – Il sistema si trova a regime. Determinare il valore della capacità da inserire tra i punti A e B per rifasare totalmente.

$e(t) = \sqrt{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) V$; $R_i = i \Omega$; $C_1 = 3 mF$; $C_2 = 5 mF$; $L_1 = 0.5 mH$; $f = 50Hz$;

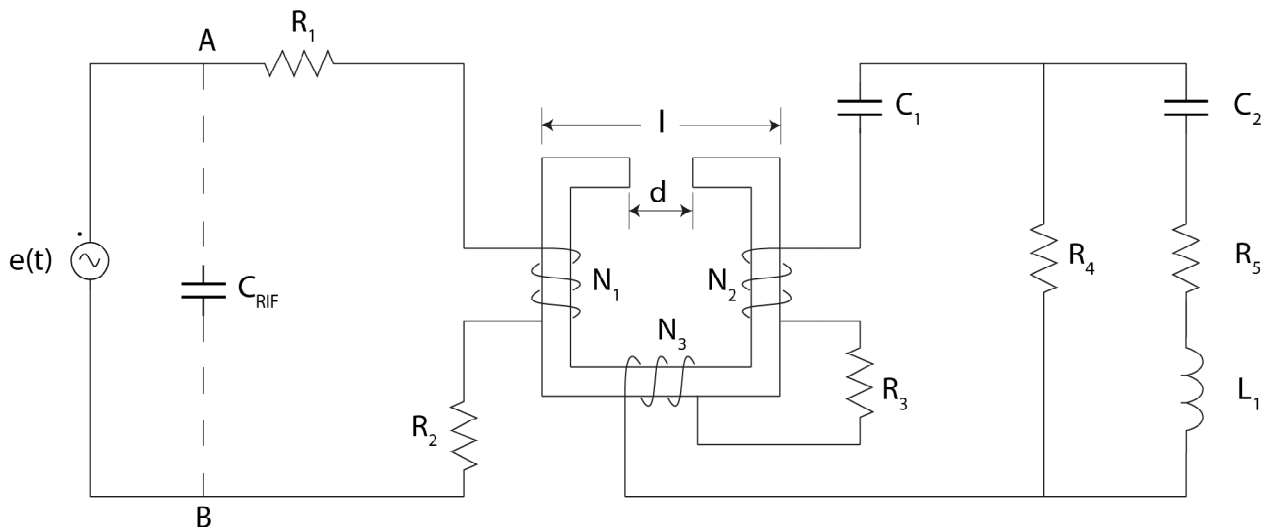$N_1 = 100$; $N_2 = 50$; $N_3 = 200$; $l = 1cm$; $d = 0.3 cm$; $S = 5cm^2$; $\mu_r = 1000$




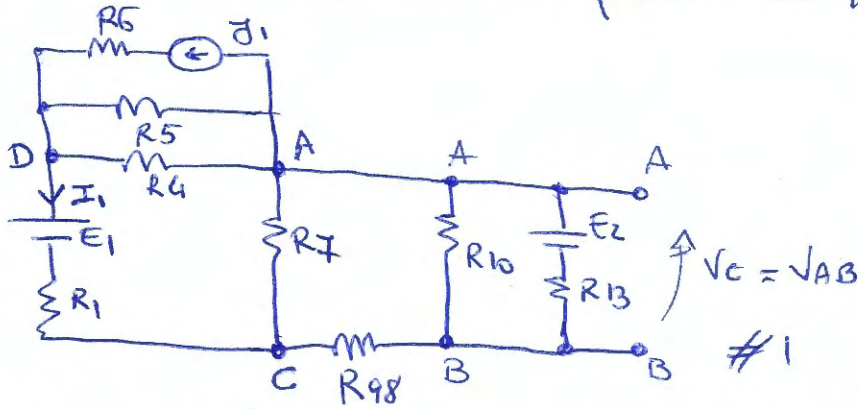R2 e R3 sono trascurabili in quanto in // a c.c., così come R12 e R11



$$R_{98} = \frac{R_9 \cdot R_8}{R_9 + R_8}$$

Applico Millman Tra D-A e A-B:

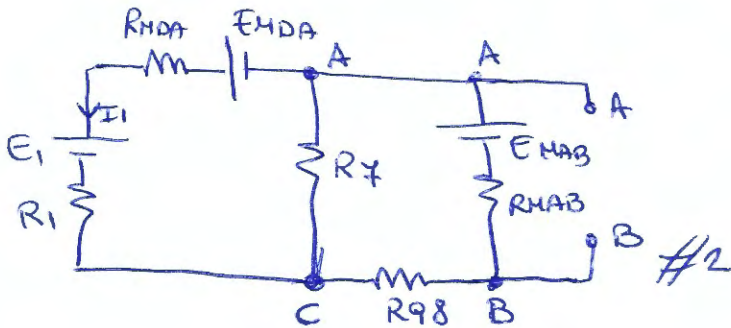


$$E_{MDA} = \frac{I_1}{\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4}}$$

$$R_{MDA} = \frac{1}{\frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4}}$$

$$E_{MAB} = \frac{E_2 / R_{10}}{\frac{1}{R_{10}} + \frac{1}{R_{13}}}$$

$$R_{MAB} = \frac{1}{\frac{1}{R_{10}} + \frac{1}{R_{13}}}$$

Riapplico Millman Tra A-C:

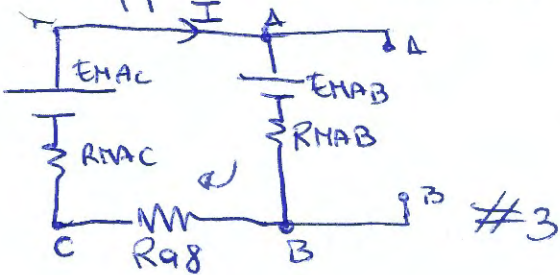

$$E_{MAC} = \frac{(E_1 - E_{MDA})}{R_1 + R_{MDA}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_{MDA}} + \frac{1}{R_7}}$$

$$R_{MAC} = \frac{1}{\frac{1}{R_1 + R_{MDA}} + \frac{1}{R_7}}$$

$$I = \frac{E_{MAC} - E_{MAB}}{R_{MAC} + R_{MAB} + R_{98}}$$

$$V_{AB} = E_{MAB} + I R_{MAB}$$


$$W_c = \frac{1}{2} C V_{AB}^2$$

$$P_{gen}(E_1) = E_1 \cdot I_1$$

$$P_{reg}(E_1 - R_1) = V_{DC} \cdot I_1 = (E_1 + I_1 R_1) I_1$$

Dal #3 mi calcolo VAC = E_{MAC} - I R_{MAC}

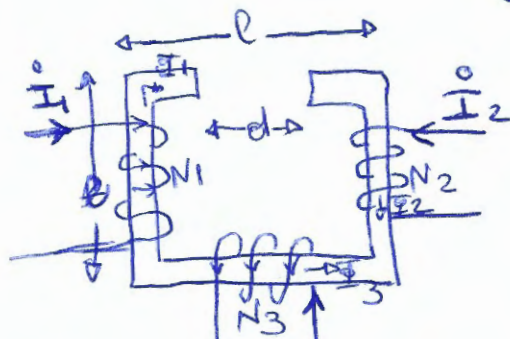
Dal #2: $V_{AC} = -E_{MDA} + E_1 + I_1 (R_1 + R_{MDA}) \Rightarrow I_1 = \frac{V_{AC} + E_{MDA} - E_1}{R_1 + R_{MDA}}$



$$M_{12} = M_{21} = \sqrt{L_1 L_2} \quad (>0)$$

$$M_{23} = M_{32} = \sqrt{L_2 L_3} \quad (<0)$$
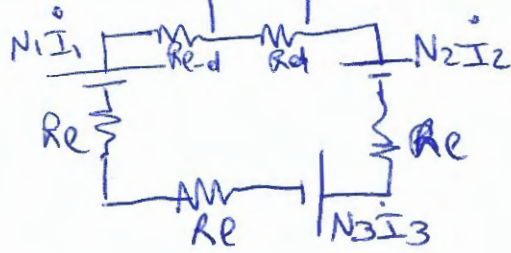
$$M_{13} = M_{31} = \sqrt{L_1 L_3} \quad (<0)$$



$$R_{eq1} = R_{eq2} = R_{eq3} = R_{eq} = 3R_e + R_{e-d} + R_d$$

$$R_e = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S}$$



$$R_{e-d} = \frac{(l-d)}{\mu_0 \mu_r S}$$

$$R_d = \frac{d}{\mu_0 S}$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{R_{eq}}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{R_{eq}}$$

$$L_3 = \frac{N_3^2}{R_{eq}}$$

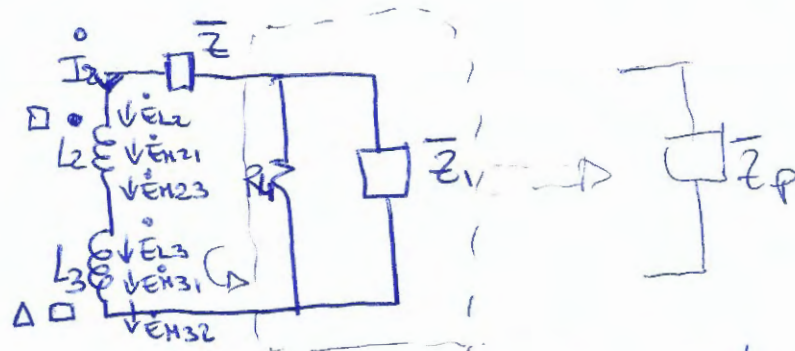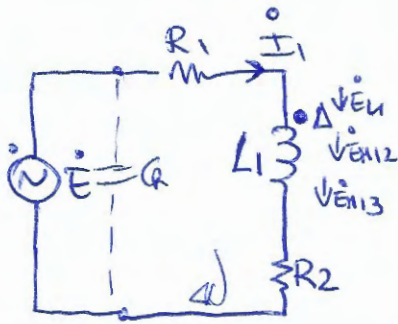

$$e(t) = \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \dot{E} = \cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2} = j \sqrt{2}$$

$$\bar{Z} = R_3 - \frac{j}{\omega C_1}$$

$$\bar{Z}_1 = R_5 + j(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_2})$$

$$\bar{Z}_p = \bar{Z} // \bar{Z}_1$$

$$\dot{E} + \dot{E}_{L1} + \dot{E}_{NR2} + \dot{E}_{H13} = \dot{I}_1 (R_1 + R_2)$$

$$\dot{E}_{L2} + \dot{E}_{H21} + \dot{E}_{H23} + \dot{E}_{L3} + \dot{E}_{H31} + \dot{E}_{H32} = \dot{I}_2 (\bar{Z} + \bar{Z}_p)$$

$$\dot{E} - j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M_{12} \dot{I}_2 + j\omega M_{13} \dot{I}_2 = \dot{I}_1 (R_1 + R_2)$$

$$-j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M_{21} \dot{I}_1 + j\omega M_{23} \dot{I}_2 - j\omega L_3 \dot{I}_3 + j\omega M_{31} \dot{I}_1 + j\omega M_{32} \dot{I}_2 = -\dot{I}_1 (R_1 + R_2)$$

Da questo sistema mi calcolo la \dot{I}_1

$$S_{AB} = \dot{E} \cdot \dot{I}_1 = P_{AB} + jQ_{AB}$$

$$\& Q_{AB} > 0 \Rightarrow C_R = \frac{Q_{AB}}{\omega E^2}$$