

# Compito di Elettrotecnica


**17 Gennaio 2024**

Nome e Cognome .....Matricola.....

Corso di Laurea.....


**ES.1**—Il sistema si trova a regime. All’istante  $t=0s$ , il tasto T si chiude. Determinare l’andamento temporale della corrente  $i(t)$  che scorre su L e la potenza dissipata su  $R_5$ .

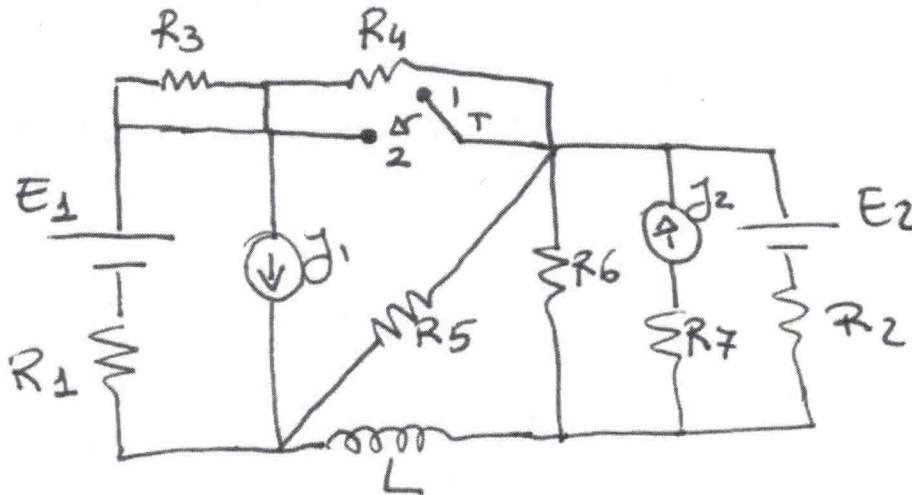$E_1 = 5V$ ;  $E_2 = 7V$ ;  $J_1 = 2A$ ;  $J_2 = 0.5A$ ;  $R_1 = R_3 = R_4 = 3 \Omega$ ;  $R_2 = R_5 = R_6 = R_7 = 5 \Omega$ ;  $L = 1mH$



**ES.2** – Dato il circuito in figura a regime, determinare i valori misurati dall’ampmetro e dal voltmetro, considerati ideali. Quindi calcolare la capacità da inserire tra i punti A e B per rifasare totalmente il carico a valle.

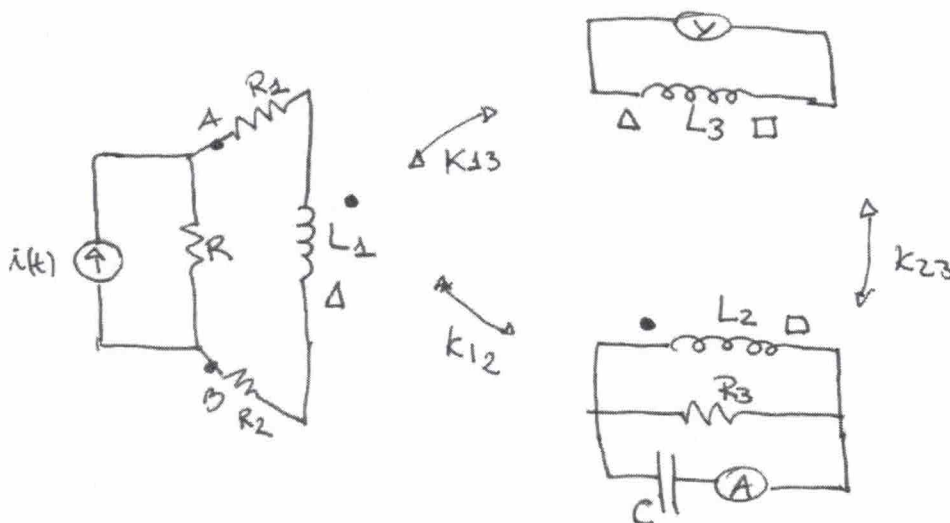$i(t) = 2\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})A$ ;  $R = 1\Omega$ ;  $R_2 = 2\Omega$ ;  $R_1 = R_3 = 3\Omega$ ;  $L_1 = 0.5mH$ ;  $L_2 = 2mH$ ;  $L_3 = 1mH$ ;  $f = 50Hz$ ;  $k_{12} = 0.75$ ;  $k_{13} = 0.8$ ;  $k_{23} = 0.5$ ;  $C = 0.2mF$






$$i_{L(t)} = i_{L0} e^{-t/\tau} + (1 - e^{-t/\tau}) i_{L\infty}$$

$R_3$  trascurabile in quanto in // ad un c.c.

$R_7$  trascurabile in quanto in serie ad  $J$



$L$  si compone da c.c.

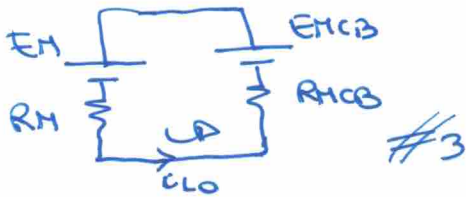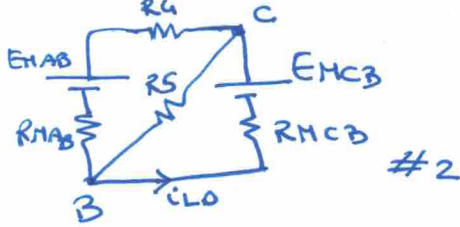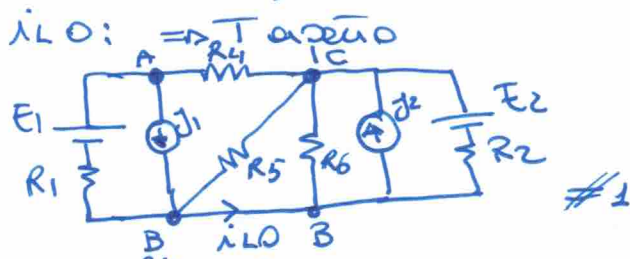

$$i_{L0} = \frac{EM_{CB} - EM}{RM + RM_{CB}}$$

$i_{L\infty} \Rightarrow$  T chiuso

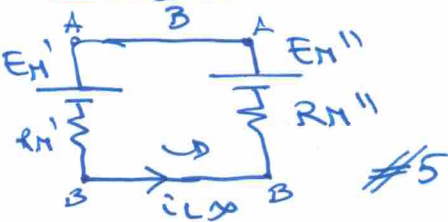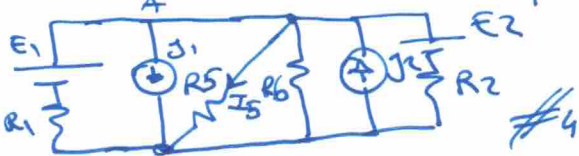$R_4$  trascurabile in quanto in // ad un c.c.



$$i_{L\infty} = \frac{EM'' - EM'}{RM' + RM''}$$

Calcolo  $\tau = \frac{L}{R_{eq}}$

$R_{eq}$  viene calcolato rendendo passivo il circuito #4

$$R_{eq} = RM' + RM''$$

Applico Millman tra A-B e C-B:

$$EM_{AB} = \frac{E_1 - J_1}{\frac{1}{R_1}}$$

$$EM_{CB} = \frac{\frac{E_2}{R_2} + J_2}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}}$$

$$RM_{CB} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5}}$$

Riapplico Millman tra C-B:

$$EM = \frac{EM_{AB}}{\frac{1}{RM_{AB} + R_4} + \frac{1}{R_5}}$$

$$RM = \frac{1}{\frac{1}{RM_{AB} + R_4} + \frac{1}{R_5}}$$

Applico due volte Millman:

$$EM' = \frac{E_1 - J_1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5}}$$

$$RM' = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5}}$$

$$EM'' = EM_{CB}$$

$$RM'' = RM_{CB}$$




Infine procedo con il calcolo della potenza dissipata su  $R_5$ :

$$P = R_5 \cdot I_5^2$$

Procedo con il calcolo di  $I_5$ :

$$I_5 = \frac{V_{AB}}{R_5} \quad \text{da \#4}$$
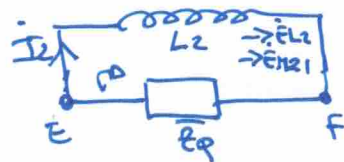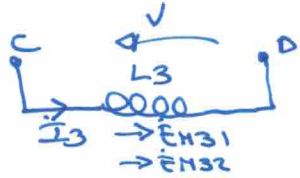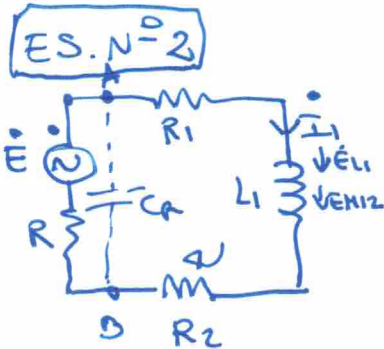
$$\text{da \#5: } V_{AB} = E_{H1} + i_{L3} \cdot R_{H1}$$



Il voltmetro si compone da c.a. e l'ampesometro da c.c. in punto entrambi ideali.

$$M_{12} = k_{12} \sqrt{L_1 L_2} = M_{21} (> 0)$$

$$M_{23} = k_{23} \sqrt{L_2 L_3} = M_{32} (> 0)$$

$$M_{13} = k_{13} \sqrt{L_1 L_3} = M_{31} (< 0)$$

$$\dot{I} = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + j \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left( \frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + j 1.73 \text{ A}$$

$$\dot{E} = \dot{I} \cdot R = 1 + j 1.73 \text{ V}$$

$$\bar{Z}_p = \frac{R_3 \cdot \bar{Z}_c}{R_3 + \bar{Z}_c} \quad \text{dove: } \bar{Z}_c = -\frac{\delta}{\omega C}$$

$$\begin{cases} \dot{E} + \dot{E}_{L1} + \dot{E}_{H12} = \dot{I}_1 (R + R_1 + R_2) \\ \dot{E}_{L2} + \dot{E}_{H21} = \dot{I}_2 \bar{Z}_p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{E} - j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M_{12} \dot{I}_2 = \dot{I}_1 (R + R_1 + R_2) \\ -j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M_{21} \dot{I}_1 = \dot{I}_2 \bar{Z}_p \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 0.17 + j 0.28 \text{ A} \\ \dot{I}_2 = 0.02 - j 0.01 \text{ A} \end{cases}$$

$$V_{CD} = -E_{H31} - E_{H32} =$$

$$= -j\omega M_{31} \dot{I}_1 + j\omega M_{32} \dot{I}_2 = 0.05 - j 0.03 \text{ V}$$

il valore misurato da  $v$  e'  $V_{CD} = 0.24 \text{ V}$


Procedo con il calcolo della  $C_R$  da inserire x rifasare:

$$\bar{S}_{AB} = V_{AB} \cdot \dot{I}_1 = (E - \dot{I}_1 R) \cdot \dot{I}_1 = P_{AB} + j Q_{AB}$$


poiche'  $Q_{AB} < 0$

$$C_R = \frac{Q_{AB}}{\omega |V_{AB}|^2} = 2.03 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

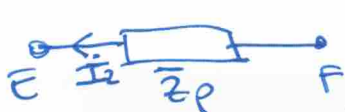Infine calcolo il valore efficace misurato dell'ampesometro:  
Ridisegno uno zoom del circuito in cui e' presente A:


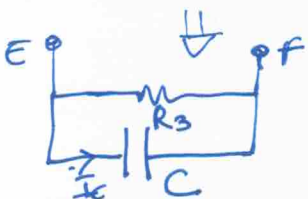
$$\Rightarrow \dot{V}_{EF} = -\dot{I}_2 \bar{Z}_p$$



$$\dot{I}_c = \frac{\dot{V}_{EF}}{\bar{Z}_c} = -0.0016 - j 0.001 \text{ A}$$

$$I_c = 0.07 \text{ A}$$