

Compito di Elettrotecnica


6 Maggio 2024

Nome e Cognome Matricola.....

Corso di Laurea.....

ES.1 – Dato il circuito in figura a regime, determinare il valore dell'energia immagazzinata dall'induttore L e la potenza generata ed erogata dal generatore di tensione reale (E_4 - R_4)

$E_1 = 5 \text{ V}; E_2 = 2 \text{ V}; E_3 = 4 \text{ V}; E_4 = 6 \text{ V}; E_5 = 3 \text{ V}; J = 2 \text{ A}; L = 0.5 \text{ mH};$
 $R = 2 \Omega; R_1 = 3 \Omega; R_2 = 7 \Omega; R_3 = 3 \Omega; R_4 = 7 \Omega; R_5 = 3 \Omega;$
 $R_6 = 7 \Omega; R_7 = 5 \Omega;$

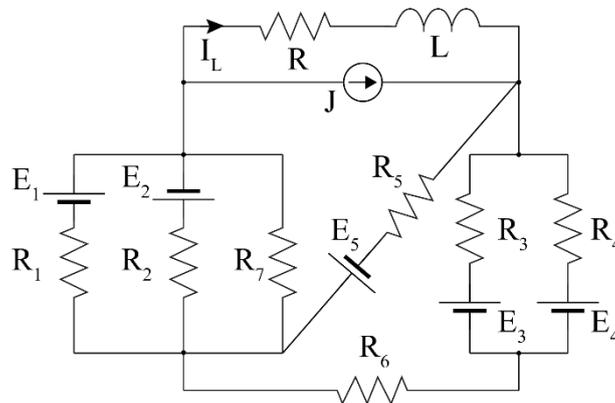


ES.2 – Dato il circuito in figura, determinare il valore della potenza generata da J_2 e la potenza reattiva sul carico L .


$$j_1(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ A}; j_2(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ A}; L = 1 \text{ mH};$$

$$C = 3.5 \text{ mF}; \omega = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}; N_1 = 300; N_2 = 100; N_3 = 200;$$

$$R_1 = 6 \Omega; R_2 = 2 \Omega; R_3 = 10 \Omega; R_4 = 10 \Omega; R_5 = 5 \Omega; R_6 = 3 \Omega; R = 10 \Omega;$$
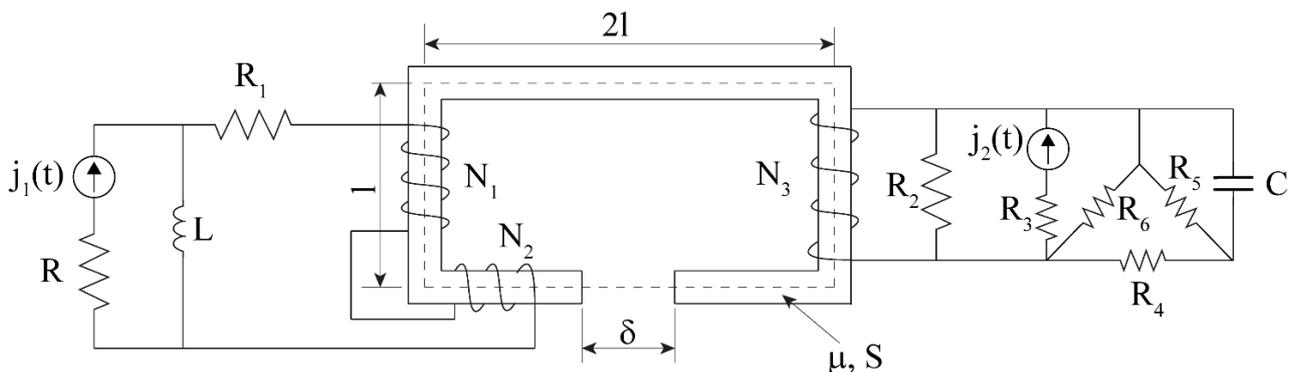
$$l = 2.5 \text{ cm}; S = 25 \text{ cm}^2; \delta = 0.5 \text{ cm}; \mu_r = 1000;$$




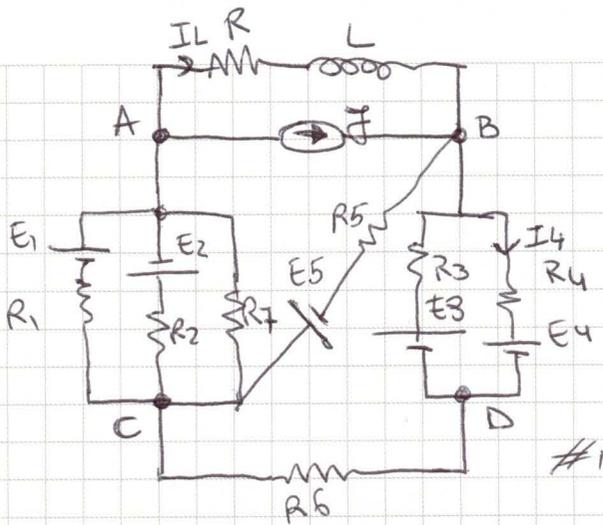

$$E_1 = 5V \quad E_2 = 2V \quad E_3 = 4V \quad E_4 = 6V$$

$$E_5 = 3V \quad R = 2\Omega \quad R_1 = R_3 = R_5 = 3\Omega$$

$$R_2 = R_4 = R_6 = R_7 = 7\Omega$$

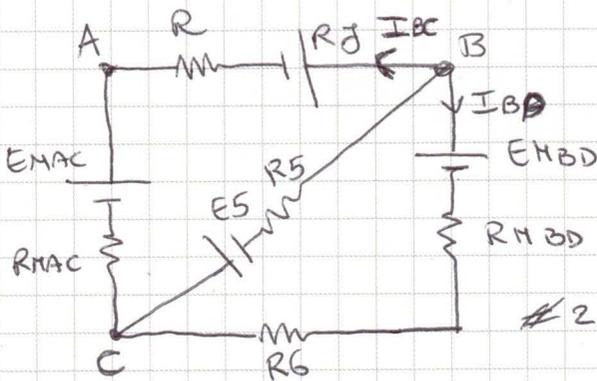


$$E_{MAC} = \frac{E_1 - E_2}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_7}}$$

$$R_{MAC} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_7}}$$

$$E_{MBD} = \frac{E_3 + E_4}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$
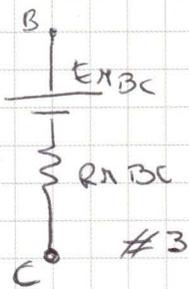
$$R_{MBD} = \frac{1}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}}$$



$$E_{BDC} = \frac{(R_j + E_{MAC})}{R + R_{MAC}} - \frac{E_5}{R_5} + \frac{E_{MBD}}{R_{MBD} + R_6}$$

$$= \frac{1}{(R + R_{MAC})} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{(R_{MBD} + R_6)}$$

$$V_{BC} = E_{BDC}$$

Del #2 $\Rightarrow V_{BC} = R_j + E_{MAC} + I_{BC}(R + R_{MAC}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow I_{BC} = \frac{V_{BC} - R_j - E_{MAC}}{R + R_{MAC}}$$

Del #2 $\Rightarrow V_{AB} = -R_j - R \cdot I_{BC}$

Del #2 $\Rightarrow V_{AC} = E_{MAC} + R_{MAC} \cdot I_{BC}$




Del #4 $\Rightarrow I_L = \frac{V_{AB}}{R} \Rightarrow W_L = \frac{1}{2} L I_L^2$

Del #2 $\Rightarrow V_{BC} = E_{MBD} + I_{BD}(R_{MBD} + R_6) \Rightarrow I_{BD} = \frac{V_{BC} - E_{MBD}}{R_{MBD} + R_6}$

Del #2 $\Rightarrow V_{BD} = E_{MBD} + R_{MBD} \cdot I_{BD}$

Del #4 $\Rightarrow V_{BD} = E_4 + R_4 \cdot I_4 \Rightarrow I_4 = \frac{V_{BD} - E_4}{R_4}$
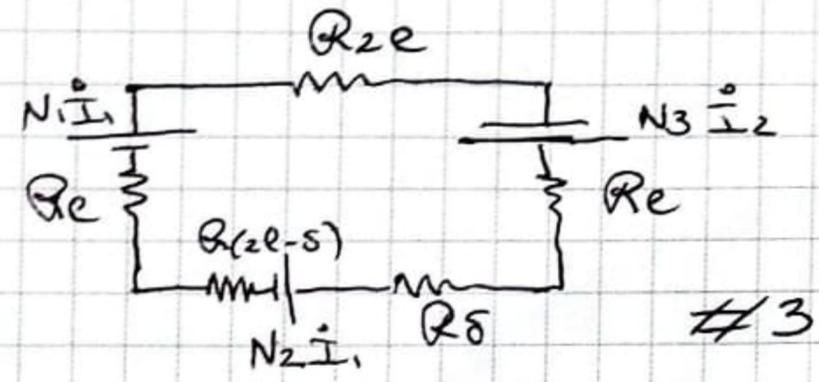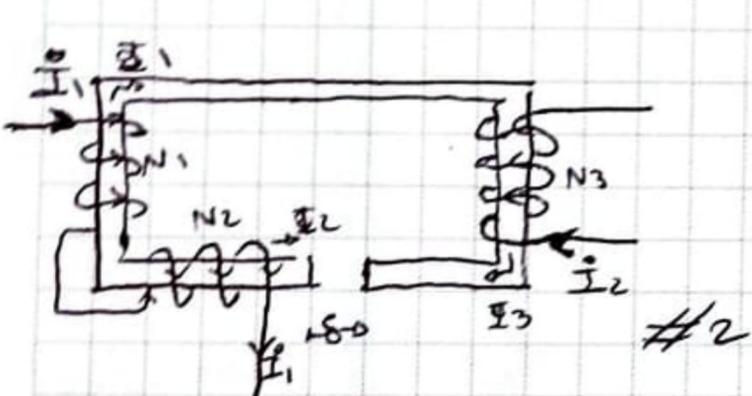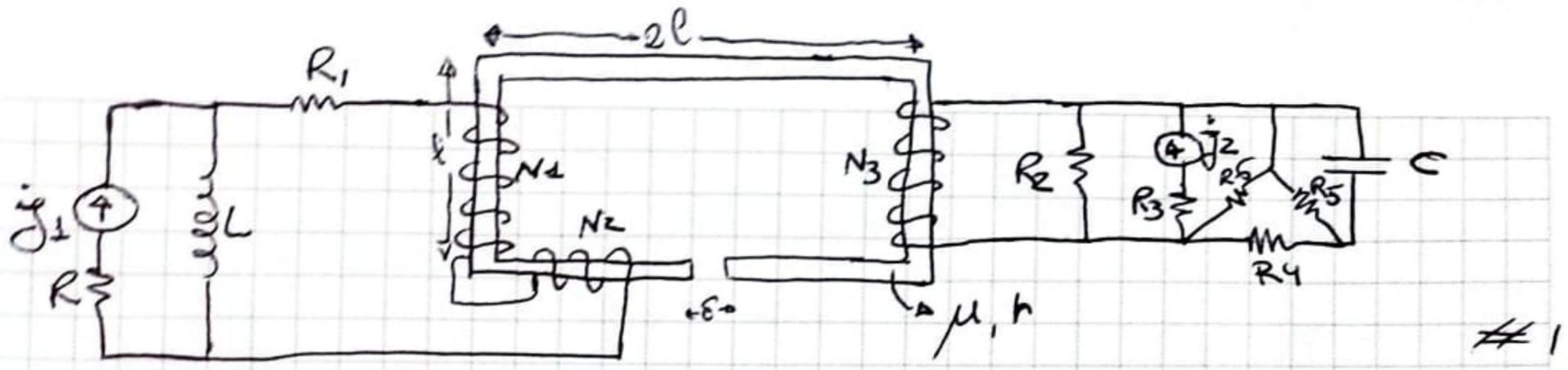
$$P_{R-4} = V_{BD} \cdot I_4 = (E_4 + R_4 \cdot I_4) I_4 = E_4 I_4 + R_4 \cdot I_4^2$$



$$R_e = \frac{l}{\mu_0 \mu_n S} \quad R_{2e} = \frac{2l}{\mu_0 \mu_n S} \quad R_{(2l-s)} = \frac{(2l-s)}{\mu_0 \mu_n S} \quad R_5 = \frac{s}{\mu_0 S}$$



$$R_{eq2} = R_{eq3} = R_{eq} = 2R_e + R_{2e} + R_{(2l-s)} + R_5$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{R_{eq}} \quad L_2 = \frac{N_2^2}{R_{eq}} \quad L_3 = \frac{N_3^2}{R_{eq}}$$

$$M_{12} = M_{21} = \sqrt{L_1 L_2} \quad (< 0)$$

$$M_{13} = M_{31} = \sqrt{L_1 L_3} \quad (> 0)$$
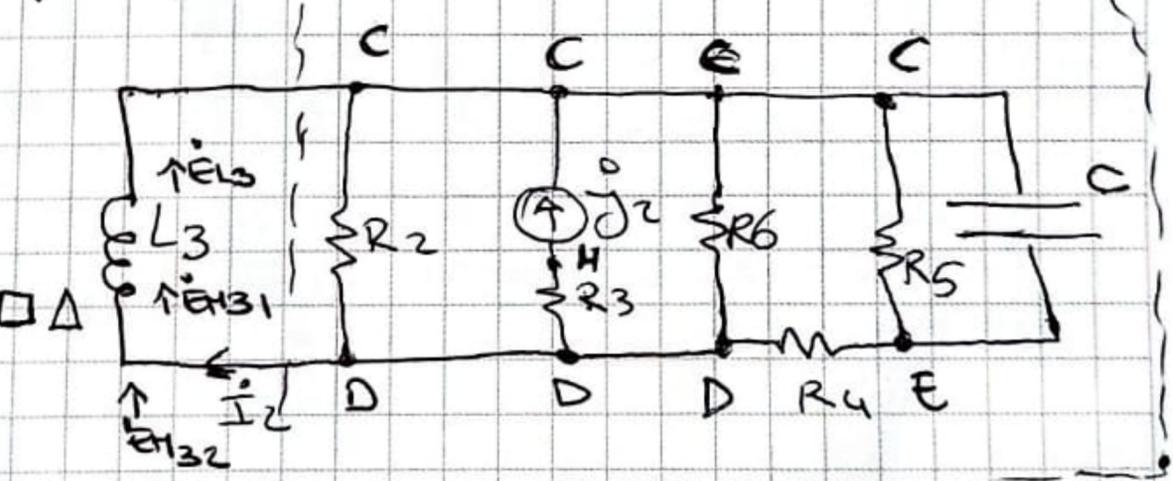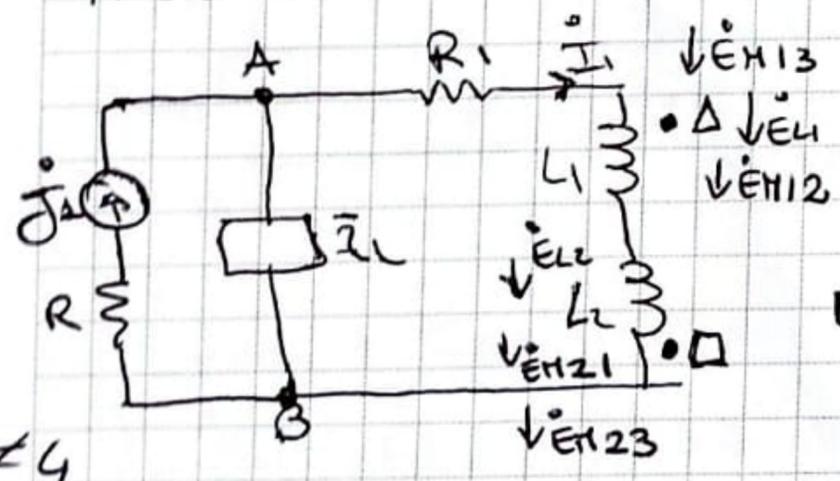
$$M_{23} = M_{32} = \sqrt{L_2 L_3} \quad (< 0)$$



Riduciamo il circuito trattando R_5 e iniziamo a semplificarlo:



$$Z_1 = \frac{R_5 \cdot \left(-\frac{j}{\omega C} \right)}{R_5 - \frac{j}{\omega C}}$$


Applico Millmann tra i punti C-D:



$$\dot{E}_M = \frac{\dot{I}_2}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{Z_1}}$$

$$\bar{Z}_M = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_6} + \frac{1}{Z_1}}$$


Dal #4: Applico Millmann tra A-B:

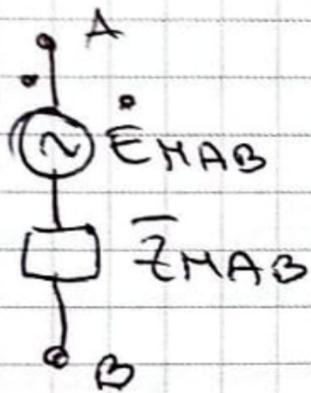

$$\dot{E}_{MAB} = \frac{\dot{I}_1}{\frac{1}{Z_1}}$$

$$\bar{Z}_{MAB} = \bar{Z}_L$$

Redisegniamo il circuito:

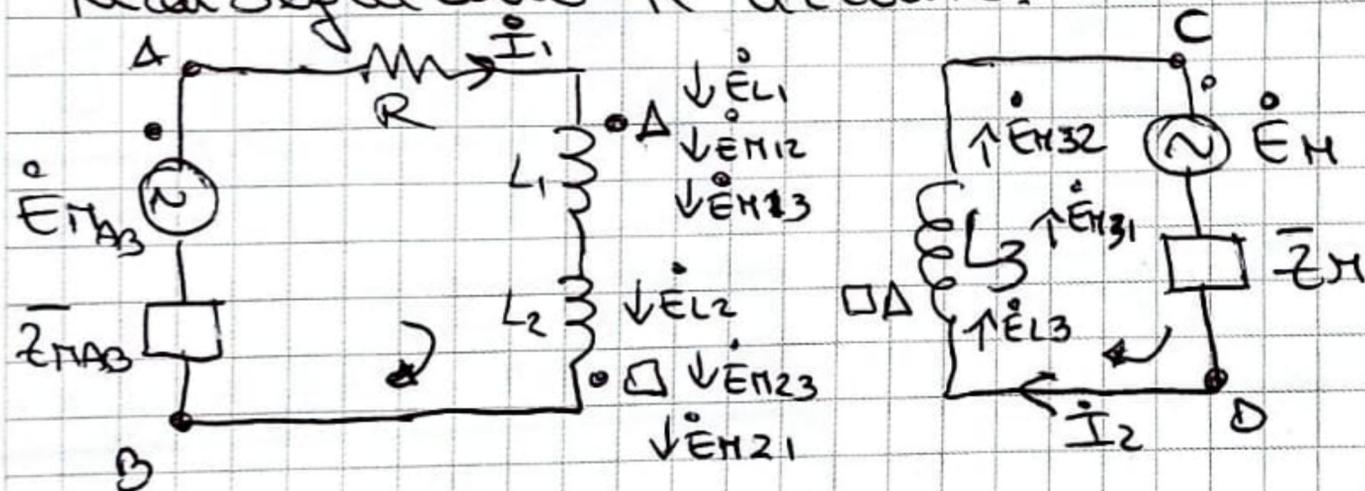

$$\left\{ \begin{aligned} \dot{E}_{MAB} + \dot{E}_{L1} + \dot{E}_{M12} + \dot{E}_{M23} + \dot{E}_{L2} + \dot{E}_{M23} + \dot{E}_{M21} &= \dot{I}_1 (R + \bar{Z}_{MAB}) \\ -\dot{E}_M + \dot{E}_{L3} + \dot{E}_{M32} + \dot{E}_{M31} &= \dot{I}_2 \bar{Z}_M \\ \dot{E}_{MAB} - j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M_{12} \dot{I}_2 - j\omega M_{23} \dot{I}_2 - j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M_{23} \dot{I}_2 + \dots \\ \dots + j\omega M_{21} \dot{I}_1 &= \dot{I}_1 (R + \bar{Z}_{MAB}) \\ -\dot{E}_M - j\omega L_3 \dot{I}_2 + j\omega M_{32} \dot{I}_2 - j\omega M_{31} \dot{I}_1 &= \dot{I}_2 \bar{Z}_M \end{aligned} \right.$$

$$\dot{E}_{NAB} - \dot{I}_1 \left(j\omega L_1 - j\omega M_{12} + j\omega L_2 - j\omega M_{21} + R + \bar{z}_{NAB} \right) +$$

$$+ \dot{I}_2 \left(-j\omega M_{13} + j\omega M_{23} \right) = 0$$

$$-\dot{E}_N + \dot{I}_1 \left(+j\omega M_{32} - j\omega M_{31} \right) = \dot{I}_2 \left(\bar{z}_N + j\omega L_3 \right)$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_1 \left(j\omega M_{32} - j\omega M_{31} \right) - \dot{E}_N}{\bar{z}_N + j\omega L_3}$$

$$\dot{E}_{NAB} - \dot{I}_1 \cdot A + \dot{I}_1 \left(j\omega M_{32} - j\omega M_{31} \right) - \dot{E}_N \cdot \frac{\left(-j\omega M_{13} + j\omega M_{23} \right)}{\bar{z}_N + j\omega L_3}$$

$$\dot{I}_1 (A - BC) = \dot{E}_{NAB} \Rightarrow \dot{I}_1 = \frac{\dot{E}_{NAB}}{A - BC}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{E}_{NAB}}{A - BC} \cdot \frac{C}{\bar{z}_N + j\omega L_3}$$

$$\dot{V}_{CA} = \dot{V}_{CH} + \dot{V}_{HD} \Rightarrow \dot{V}_{CH} = \dot{V}_{CD} - \dot{V}_{HD}$$

$$P_{gen j_2} = \dot{V}_{HC} \cdot \dot{I}_2 = (-\dot{V}_{CH}) \cdot \dot{I}_2$$

$$\bar{S}_{AB} = \dot{V}_{AB} \cdot \left(\dot{I}_{AB} \right)^* = P_{AB} + jQ_{AB}$$

$$\dot{V}_{AB} = \bar{z}_L \cdot \dot{I}_{AB} \cdot \dot{I}_{AB}^*$$